

## 실험 10 증가형 MOSFET의 바이어스 회로

• 이름 :

• 실험일 :

### 실험 10-1 | N-채널 MOSFET 전압분배 바이어스 회로의 동작점 전류, 전압 측정하기

표 10-4 N-채널 MOSFET 전압분배 바이어스 회로의 동작점 전류, 전압 측정 결과

$R_D$ [k $\Omega$ ]	$V_{GSQ}$ [V]	$I_{DQ}$ [mA]	$V_{DSQ}$ [V]	동작모드
0.075				
0.100				
0.150				
0.200				
0.270				
0.510				

### 실험 10-2 | N-채널 MOSFET 자기 바이어스 회로의 동작점 전류, 전압 측정하기

표 10-5 N-채널 MOSFET 자기 바이어스 회로의 동작점 전류, 전압 측정 결과 ( $R_D = 0.1\text{k}\Omega$ )

$R_S$ [k $\Omega$ ]	$V_{GSQ}$ [V]	$I_{DQ}$ [mA]	$V_{DSQ}$ [V]	동작모드
0.047				
0.056				
0.075				
0.100				
0.120				
0.150				

## 실험 고찰

### ■ 고찰 [1]

- [표 10-2]와 [표 10-4]에 나열된 저항  $R_D$  값에 대해 직류 부하선을 [그림 10-7]의 모눈종이에 그린다.  
 $V_{DD} = 15\text{V}$ 로 하고, [그림 10-1(b)]를 참조한다.
- [표 10-2]의 시뮬레이션 결과와 [표 10-4]의 측정 결과로 얻은  $V_{DSQ}$  값과  $I_{DQ}$  값을  $R_D$  값에 따른 직류 부하선 위에 표시한다.
- [그림 10-7]의 그래프로부터, 게이트 바이어스 전압  $V_{GQ}$  값이 고정된 상태에서 드레인 저항  $R_D$ 가 증가함에 따라 MOSFET의 동작점 위치가 어떻게 변하는지 설명하라.

시뮬레이션 결과

측정 결과

그림 10-7 N-채널 MOSFET 전압분배 바이어스 회로의 드레인 저항  $R_D$ 에 따른 동작점 위치 변화

■ 고찰 [2]

- [표 10-3]과 [표 10-5]에 나열된 저항  $R_S$  값에 대해 직류 부하선을 [그림 10-8]의 모눈종이에 그린다.  
 $V_{DD} = 15V$ 로 하고, [그림 10-2(b)]를 참조한다.
- [표 10-3]의 시뮬레이션 결과와 [표 10-5]의 측정 결과로 얻은  $V_{DSQ}$  값과  $I_{DQ}$  값을  $R_S$  값에 따른 직류 부하선 위에 표시한다.
- [그림 10-8]의 그래프로부터, 게이트 바이어스 전압  $V_{GQ}$  값과 드레인 저항  $R_D$  값이 고정된 상태에서 소오스 저항  $R_S$ 가 증가함에 따라 MOSFET의 동작점 위치가 어떻게 변하는지 설명하라.


 


그림 10-8 N-채널 MOSFET 자기 바이어스 회로의 소오스 저항  $R_S$ 에 따른 동작점 위치 변화

## 실험 회로

### ■ 실험 10-1-1 회로

 

■ 실험 10-2-1 회로

